

سارا السادات زمانی دانشکده فناوریهای صنعتی دانشگاه صنعتی ارومیه پاییز ۱۳۹۹



هدف از ارائه آزمایشگاه ریزپردازنده

- آشنایی دانشجویان با سیستمهای مبتنی بر ریزپردازنده و میکروکنترلر
- آشنایی دانشجویان با روشهای ارتباط دهی میکروکنترلرها به وسایل ورودی ا خروجی و برنامه ریزی آنها



مقدمه

- ریزپردازنده، واحد پردازش مرکزی یا مغز رایانه است که شامل مدار الکترونیکی بسیار گسترده و پیچیدهای است.
- با پیشرفت تکنولوژی و فشرده شدن قطعات الکترونیکی، میکروکنترلرها به عنوان وسیلهای که دارای حافظه، CPU، پورتهای ورودی و خروجی و ...در یک چیپ است، ساختهشدند.
 - معماریهای مختلفی از میکروکنترلرها وجود دارد که مهمترین آنها عبارتند از: PIC ،AVR ،ARM و ۸۰۵۱.

میکروکنترلرهای AVR



- AVRها، میکروکنترلرهایی از نوع Cmos با توان مصرفی پایین هستند که بر اساس ساختار پیشرفته RISC، با معماری Harvard ساخته شدهاند.
 - در میکروکنترلرهای AVR دستورات تنها در یک پالس ساعت اجرا میشوند.
- این میکروکنترلرها دارای ۳۲ رجیستر همه منظوره و مجموعه دستورات قدرتمندی هستند، که تمام این ۳۲ رجیستر مستقیما به ALU متصل شدهاند.
 - میکروکنترلرهای ۸ بیتی AVR به سه دسته تقسیم میشوند:

- > Tiny AVR
- Mega AVR
- > Xmega AVR

mn-MICRO+ میکروکنترلر مدل





• سیستم آموزشی میکروکنترلر مدل +RN-MICRO شامل سه خانواده پر کاربرد میکروکنترلرهای ۱۸۰۵، AVR و PIC می باشد.

■ نقشه شماتیک بلوکها، تشریح برنامههای نوشته شده و نحوه ارتباط میکروکنترلر با تمامی بلوکها به طور کامل در دستورکار توضیح داده شده

my-MICRO+ میکروکنترلر مدل





- مجهز به پردازندههای PIC16F877A (PIC)، مجهز به پردازندههای AT89S51 ATMEGA16A (AVR)
- مجهز به ۲۴ عدد LED، دات ماتریس، سون سگمنت ۴ رقمی و نمایشگر نوع
 - مجهز به LCD کاراکتری ۲×۱۶ و LCD گرافیکی ۴۴×۱۲۸
 - مجهز به موتور پلهای و موتور DC به همراه سنسور شفت انکودر
 - شامل سنسورهای نور، دما و رطوبت
 - مجهز به فرستنده و گیرنده بیسیم نوری IrDA و فرکانسی TRP
 - مجهز به مبدل آنالوگ به دیجیتال و دیجیتال به آنالوگ ۱۲ بیتی
- شامل ۸ عدد کلید فشاری، ۸ عدد کلید کشویی، کیبورد ۴×۴ و لرزش گیر MC14490

RN-MICRO+ میکروکنترلر مدل





- مبدلهای ارتباطی RS485 ،RS232 و RS485
 - مجهز به بردبورد و منبع تغذیه
 - مجهز به مدار ارتباط با شبکه
- مجهز به مدار ارتباط با حافظه جانبی SD-MMC
 - شامل بلوک RTC خارجی
 - EEPROM حافظه
 - بازر ۵ ولت
 - ۲ عدد رله تک کنتاکت
 - اسیلاتور مبتنی بر تراشه ۷۴۱۴

my-MICRO+ میکروکنترلر مدل








میکروکنترلر Atmega16



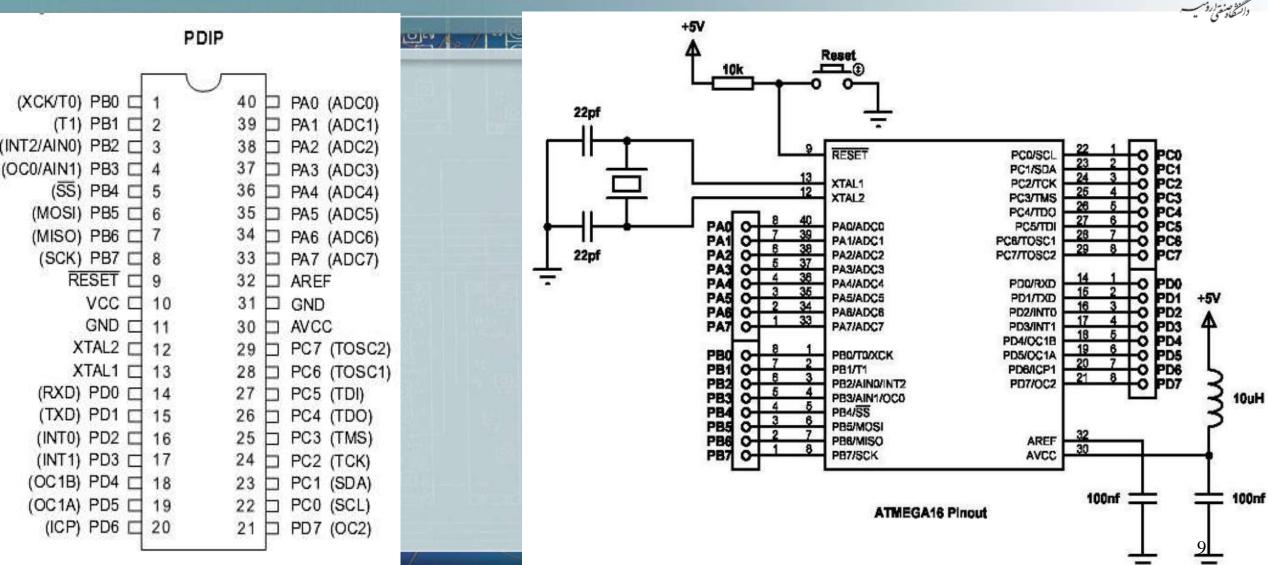



قوانین و نکات مهم آزمایشگاه ریزپردازنده

گزارشکار

- ✓ این قسمت بصورت انفرادی است که باید حداکثر یک هفته پس از انجام هر آزمایش در سامانه lms آپلود نمایید.
- √ فایل گزارش کار شامل فایل پاسخ سوالات آزمایش و فایل اجرای برنامه در Code Vision و فایل شبیه سازی آزمایش در نرمافزار Proteus است.
 - ✓ گزارش کارهای مشابه به هیچ عنوان پذیرفته نمی شود.



ارزیابی (تقسیم بندی نمرات)

نمره شما از سه قسمت عمده تشکیل می شود:

- 1) حضور در کلاس
 - 2) گزارش کار
- 3) امتحان یا پروژه نهایی